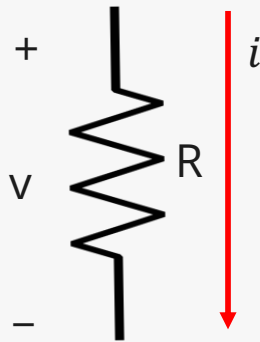


Ley de Ohm (Resistencia)




Se le denomina **resistencia eléctrica** a la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor.



$$v = iR$$

Ley de Ohm

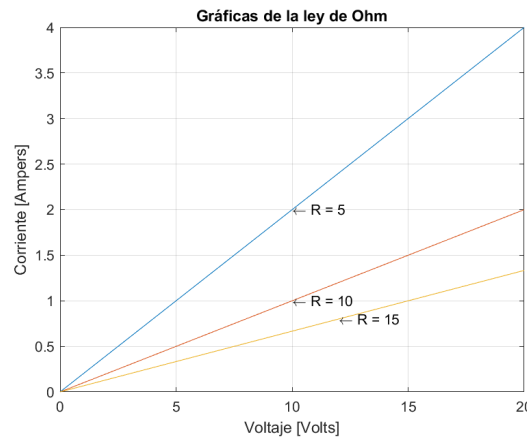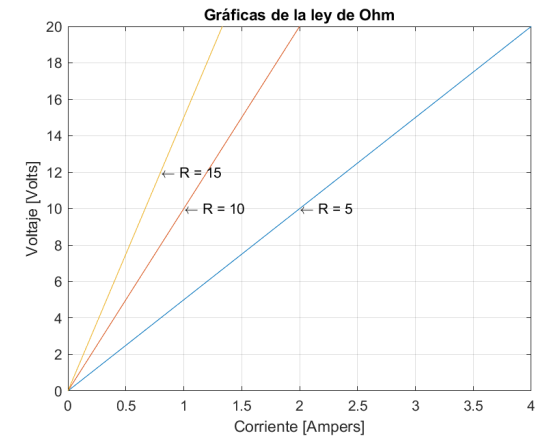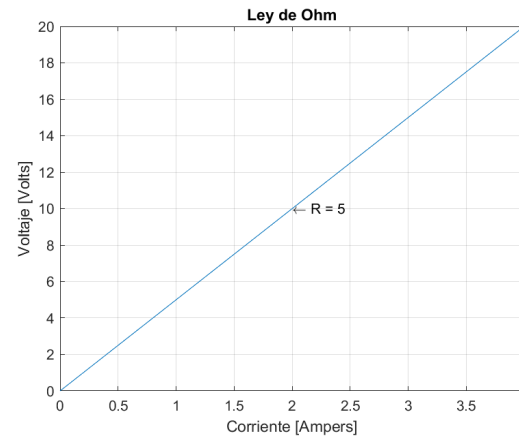La ley de Ohm establece que el voltaje a través de una resistencia es directamente proporcional a la corriente que fluye a lo largo de esta.



$$I = \frac{1}{R} \cdot v + 0$$

$$y = m \cdot x + b$$


$$v = iR$$

$$i = \frac{v}{R}$$

$$p = vi$$

$$p = (iR)i = i^2 R$$
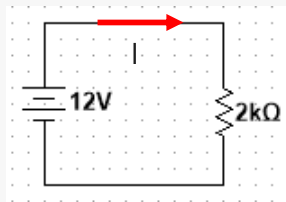
$$p = v \left(\frac{v}{R} \right) = \frac{v^2}{R}$$




$$i = \frac{v}{R} = \frac{12}{2k\Omega} = 6mA$$

$$P = vi = (12 \text{ volts})(6 \times 10^{-3}) = 72 \text{ mWatts} = 0.072 \text{ W}$$

$$P = i^2 R = (6 \times 10^{-3})^2 (2k) = 72 \text{ mWatts} = 0.072 \text{ W}$$
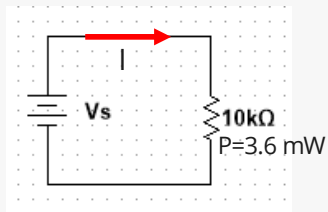
$$P = \frac{v^2}{R} = \frac{(12)^2}{2k} = 72 \text{ mWatts} = 0.072 \text{ W}$$



$$p = i^2 R$$




$$i = \sqrt{p/R} = \sqrt{3.6 \times 10^{-3} / 10 \times 10^3} = 0.6 \text{ mA}$$

$$p = vi$$


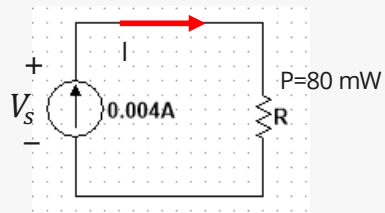
$$v = p/i = 3.6 \times 10^{-3} / 0.6 \times 10^{-3} = 6 \text{ Volts}$$





$$p = i^2 R$$



$$R = p/i^2 = 80 \times 10^{-3} / (0.004)^2 = 5k\Omega$$
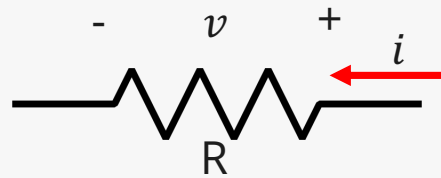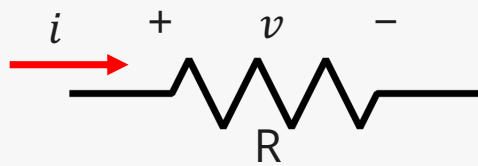
$$v = iR = (0.004)(5000) = 20 \text{ volts.}$$



Las resistencias absorben potencia.



Elemento pasivo

$$p = vi = +$$




Una fuente suministra potencia.




Elemento activo

$$p = vi = -$$

Corto Circuito y Circuito Abierto

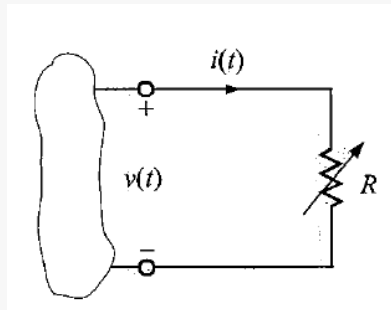

Si $R \rightarrow 0$

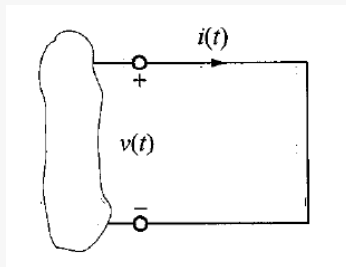


$$\begin{aligned} R &= 0 \\ V &= 0 \\ i &=? \end{aligned}$$

$$V = Ri = (0)i = 0$$

$R = 0 \rightarrow V = 0 \rightarrow$ Corto Circuito

Si $R \rightarrow \infty$

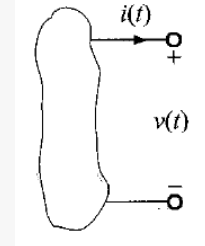


$$\begin{aligned} R &= \infty \\ i &= 0 \\ V &=? \end{aligned}$$

$$V = Ri \rightarrow i = \frac{V}{R} = \frac{V}{\infty} = 0$$


$R = \infty \rightarrow i = 0 \rightarrow$ Circuito Abierto

Conexión de resistencias.

$$R_s = \sum \text{Resistencias}$$

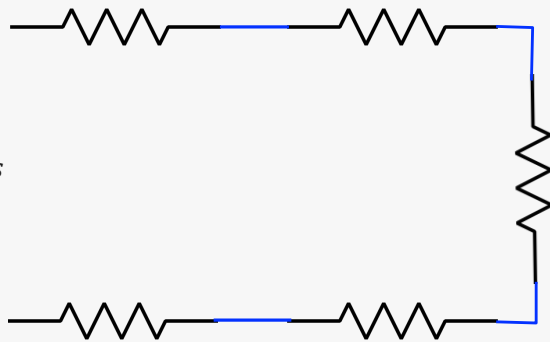


conexión en serie

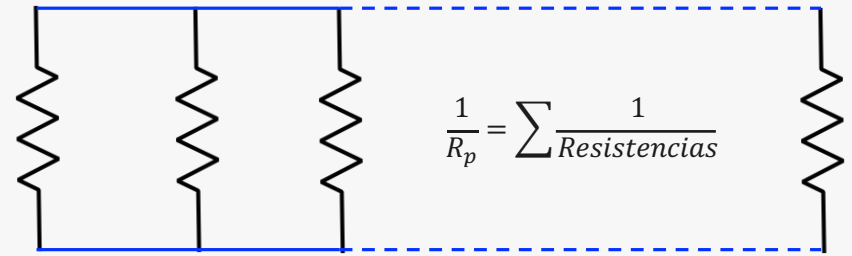


$$\frac{1}{R_p} = \sum \frac{1}{\text{Resistencias}}$$

Conexión en paralelo

conexión serie-paralelo

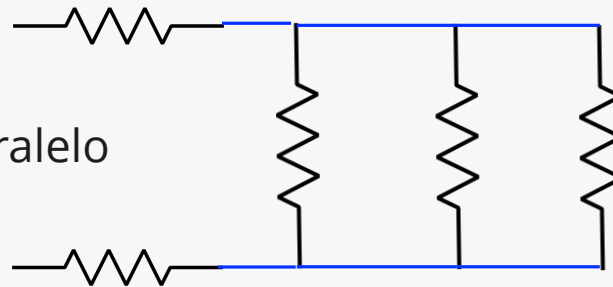


Análisis de circuitos

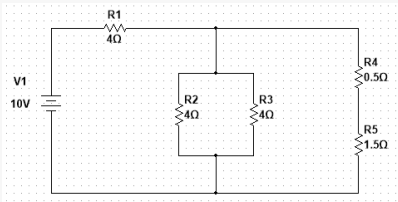


$$R_{eq1} = \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = \frac{1}{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}} = 2\Omega$$
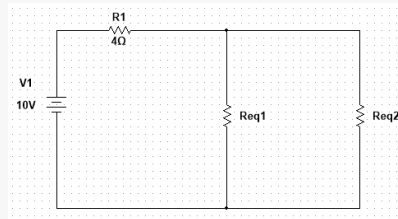
$$R_{eq2} = R_4 + R_5 = 0.5 + 1.5 = 2\Omega$$



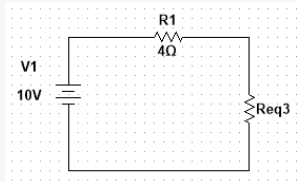
$$R_{eq3} = \frac{1}{\frac{1}{R_{eq1}} + \frac{1}{R_{eq2}}} = \frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}} = 1\Omega$$



$$R_{eq4} = R_1 + R_{eq3} = 4 + 1 = 5\Omega$$

$$i_{Req4} = \frac{10V}{R_{eq4}} = \frac{10}{5} = 2 \text{ Amp}$$
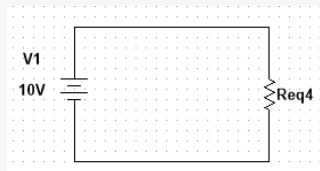
$$i_{R1} = i_{Req3} = i_{Req4} = 2 \text{ Amp}$$



$$V_{R1} = i_{R1} R_1 = (2 \text{ Amp})(4\Omega) = 8 \text{ volts}$$

$$V_{Req3} = i_{Req3} R_{eq3} = (2 \text{ Amp})(1\Omega) = 2 \text{ volts}$$

$$V_{Req1} = V_{Req2} = V_{Req3} = 2 \text{ volts}$$

$$i_{Req1} = \frac{V_{Req1}}{R_{eq1}} = \frac{2V}{2\Omega} = 1 \text{ Amp}$$

$$i_{Req2} = \frac{V_{Req2}}{R_{eq2}} = \frac{2V}{2\Omega} = 1 \text{ Amp}$$


$$V_{R2} = V_{R3} = V_{Req1} = 2 \text{ volts}$$


$$i_{R2} = \frac{V_{R2}}{R_2} = \frac{2V}{4\Omega} = 0.5 \text{ Amp} = i_{R3}$$

$$i_{R4} = i_{R5} = i_{Req2} = 1 \text{ Amp}$$

$$V_{R4} = i_{R4} R_4 = (1 \text{ Amp})(0.5\Omega) = 0.5 \text{ volts}$$
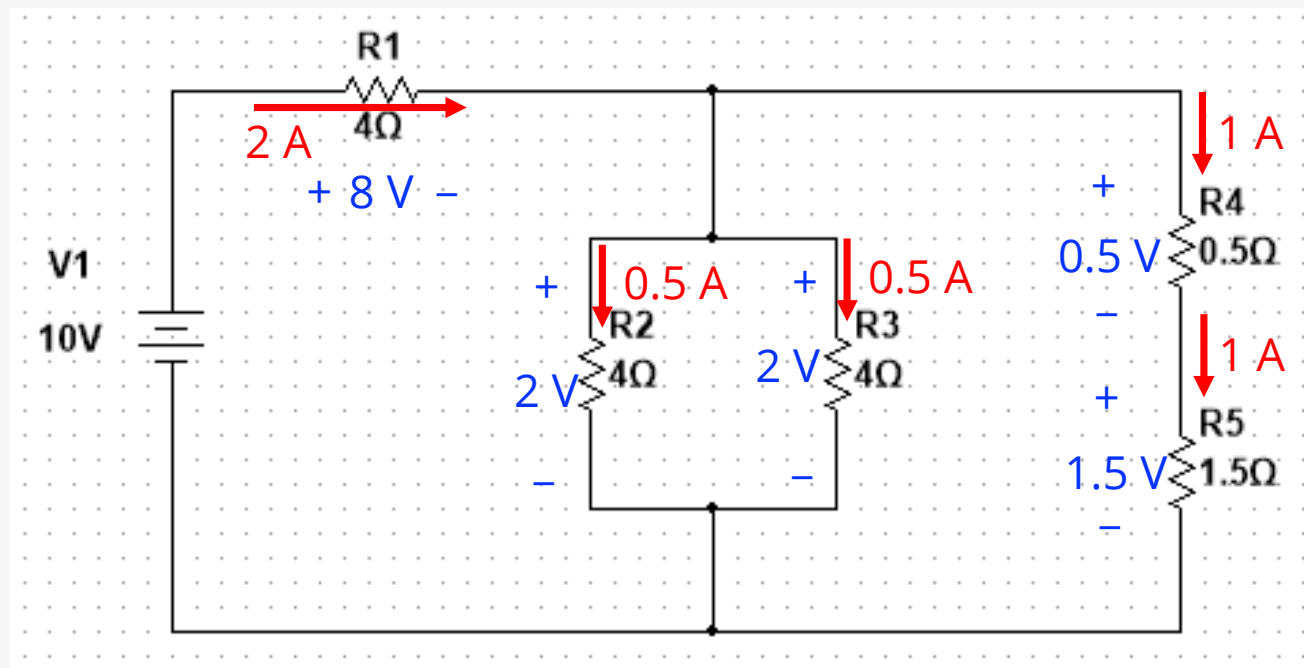
$$V_{R5} = i_{R5} R_5 = (1 \text{ Amp})(1.5\Omega) = 1.5 \text{ volts}$$



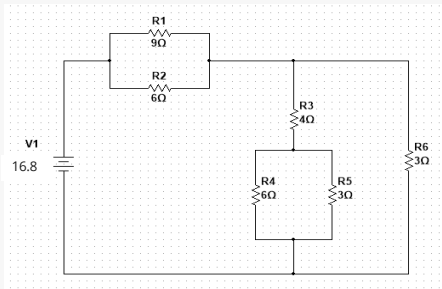

$$R_{eq1} = R_1 \parallel R_2 = 3.6\Omega$$

$$R_{eq2} = (R_4 \parallel R_5) + R_3 = 6\Omega$$

$$R_{eq3} = R_{eq2} \parallel R_6 = 2\Omega$$

$$i_T = \frac{V_1}{R_{eq1} + R_{eq3}} = \frac{16.8V}{3.6 + 2} = 3 \text{ Amp}$$

$$V_{Req1} = R_{eq1} i_T = (3.6\Omega)(3A) = 10.8 \text{ volts}$$



$$V_{R1} = V_{R2} = V_{Req1} = 10.8 \text{ volts}$$

$$i_{R1} = \frac{V_{R1}}{R_1} = \frac{10.8}{9} = 1.2 \text{ Amp}$$

$$i_{R2} = \frac{V_{R2}}{R_2} = \frac{10.8}{6} = 1.8 \text{ Amp}$$


$$V_{Req3} = R_{eq3} i_T = (2\Omega)(3A) = 6 \text{ volts}$$
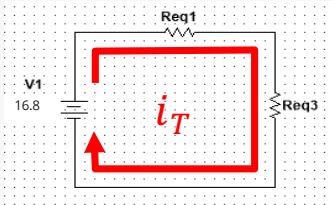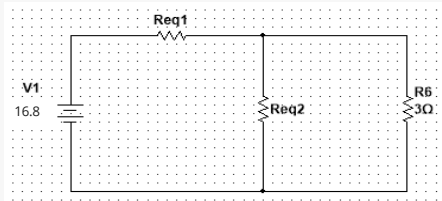
$$V_{Req2} = V_{R6} = V_{Req3} = 6 \text{ volts}$$



$$i_{Req2} = \frac{V_{Req2}}{R_{eq2}} = \frac{6}{6} = 1 \text{ Amp}$$
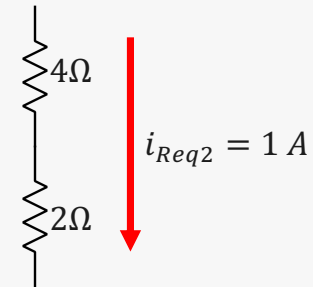
$$i_{R6} = \frac{V_{R6}}{R_6} = \frac{6}{3} = 2 \text{ Amp}$$



$$V_{R3} = R_3 i_{Req2} = (4\Omega)(1A) = 4 \text{ volts}$$

$$V_{R4} = V_{R5} = (R_4 \parallel R_5) i_{Req2} = (2\Omega)(1A) = 2 \text{ volts}$$

$$i_{R4} = \frac{V_{R4}}{R_4} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \text{ Amp}$$

$$i_{R5} = \frac{V_{R5}}{R_5} = \frac{2}{3} = \frac{2}{3} \text{ Amp}$$

