

Microprocesadores 1121060

Tema 6. Temporización de ciclos de Bus.

Microprocesadores 1121060

Tema 6. Temporización del Bus.

1. Retención del bus de Direcciones
 - 1.1 Demultiplexación de los buses
 - 1.2 El sistema de retención
 - 1.3 Temporización del Bus. Ciclo de Lectura y Ciclo de Escritura.
 - 1.4 Generador de reloj 8284.
 - 1.5 El controlador de bus 8288
-

TERMINALES DEL 8086

SEÑALES COMUNES A LOS DOS MODOS DEL 8086

- **AD₀ a AD₁₅** : bus de direcciones/datos multiplexados
- **A₁₆/S₃, A₁₇/S₄, A₁₈/S₅ y A₁₉/S₆** : en estas cuatro salidas multiplexadas el μ P libera los cuatro bits más significativos de direcciones y después las señales de estado.
- **BHE'/S₇**: en esta salida multiplexada el μ P libera la señal BHE' validando el byte más significativo del bus de datos y luego una señal de estado.
- **RD'**: señal de lectura
- **READY**: sincronización con las memorias o los periféricos lentos.
- **CLK**: entrada de reloj del 8086
- **RESET**: inicialización del 8086
- **NMI** : solicitud de interrupción no enmascarable se activa en flanco ascendente
- **INTR** : solicitud de interrupción enmascarable activada en el nivel alto
- **TEST'** sincronización con un procesador especializado

		Modo Máximo	Modo Mínimo	
GND	1	40	VCC	
AD14	2	39	AD15	
AD13	3	38	A16/S3	
AD12	4	37	A17/S4	
AD11	5	36	A18/S5	
AD10	6	35	A19/S6	
AD9	7	34	BHE'/S7	
AD8	8	33	MN/MX'	
AD7	9	32	RD'	
AD6	10	31	RQ'/GT0'	HOLD
AD5	11	30	RQ'/GT1'	HLDA
AD4	12	29	LOCK'	WR'
AD3	13	28	S2'	M/IO'
AD2	14	27	S1'	DT/R'
AD1	15	26	S0'	DEN'
AD0	16	25	QS0	ALE
NMI	17	24	QS1	INTA'
INTR	18	23	TEST'	
CLK	19	22	READY	
GND	20	21	RESET	

Configuración de terminales del 8086

TERMINALES DEL 8086

SEÑALES ESPECIFICAS AL MODO MINIMO	SEÑALES ESPECIFICAS AL MODO MAXIMO
<ul style="list-style-type: none"> • M/IO': selección de una localidad de memoria ($M/IO'=1$) o de un periférico ($M/IO'=0$) • WR': señal de escritura • INTA': reconocimiento de interrupción • DT/R': } Señales necesarias para el control de los circuitos buffers del bus de datos • DEN': } • ALE: señal de validación de la dirección • HOLD: solicitud de acceso directo a memoria • HLDA: reconocimiento de acceso directo a memoria 	<p style="text-align: center;">_ _ _</p> <ul style="list-style-type: none"> • S₀, S₁, S₂: señales de estado decodificadas por el 8288 • RQ'/GT0', RQ'/GT1': solicitudes y autorizaciones de acceso al bus. • LOCK': prohibición de acceso al bus en funcionamiento multiprocesador • QS₀, QS₁: estado de la cola de espera

		Modo Máximo	Modo Mínimo	
GND	1	40	VCC	
AD14	2	39	AD15	
AD13	3	38	A16/S3	
AD12	4	37	A17/S4	
AD11	5	36	A18/S5	
AD10	6	35	A19/S6	
AD9	7	34	BHE'/S7	
AD8	8	33	MN/MX'	
AD7	9	32	RD'	
AD6	10	31	RQ'/GT0'	HOLD
AD5	11	30	RQ'/GT1'	HLDA
AD4	12	29	LOCK'	WR'
AD3	13	28	S2'	M/IO'
AD2	14	27	S1'	DT/R'
AD1	15	26	S0'	DEN'
AD0	16	25	QS0	ALE
NMI	17	24	QS1	INTA'
INTR	18	23	TEST'	
CLK	19	22	READY	
GND	20	21	RESET	

Configuración de terminales del 8086

TERMINALES DEL 8086

\overline{S}_2	\overline{S}_1	\overline{S}_0	Tipo de transferencia en curso
0	0	0	Reconocimiento de interrupción
0	0	1	Lectura de periférico
0	1	0	Escritura de periférico
0	1	1	Halt
1	0	0	Búsqueda de una instrucción
1	0	1	Lectura de memoria
1	1	0	Escritura de memoria
1	1	1	Nada

S_4	S_3	Segmento seleccionado
0	0	Extra
0	1	Pila
1	0	Código
1	1	Datos

QS1	QS0	Estado de la cola de espera
0	0	Ninguna operación en curso
0	1	El primer byte de una instrucción se ha extraído de la cola de espera
1	0	La cola de espera se ha reinicializado
1	1	El siguiente byte de una instrucción se ha extraído de la cola de espera

- S_5 es una copia del bit de bandera de "interrupción" I
- S_6 está en nivel cero.
- S_7 es un bit de estado inutilizado disponible para una eventual versión del 8086

Configuración en Modo mínimo 8086

SEÑALES ESPECIFICAS AL MODO MINIMO

- **M/IO'**: selección de una localidad de memoria ($M/IO'=1$)
o de un periférico ($M/IO'=0$)
- **WR'**: señal de escritura
- **INTA'**: reconocimiento de interrupción
- **DT/R'**: } Señales necesarias para
- **DEN'**: } el control de los circuitos
} buffers del bus de datos
- **ALE**: señal de validación de la dirección
- **HOLD**: solicitud de acceso directo a memoria
- **HLDA**: reconocimiento de acceso directo a memoria


 


Figure 4a. Minimum Mode 8086 Typical Configuration

Configuración en Modo máximo 8086

SEÑALES ESPECIFICAS AL MODO MAXIMO

 - S_0, S_1, S_2 : señales de estado decodificadas por el 8288
- $RQ'/GT0', RQ'/GT1'$: solicitudes y autorizaciones de acceso al bus.
- $LOCK'$: prohibición de acceso al bus en funcionamiento multiprocesador
- QS_0, QS_1 : estado de la cola de espera



Maximum Mode 8086 Typical Configuration


Definición del ciclo de bus del 8086

- El 8086 es un microprocesador de 16 bits con una capacidad de direccionamiento de memoria de 1 MB (2^{20}) y un espacio de puertos de E/S con una capacidad de 64 KB (2^{16}). El CPU se comunica con su ambiente externo a través del bus multiplexado de direcciones, datos y status y un bus de control. Para transferir datos o buscar instrucciones, el CPU ejecuta un ciclo de bus. El ciclo de bus mínimo consiste de cuatro ciclos de reloj del CPU llamados estados T.
-

Definición del ciclo de bus del 8086

Durante el primer estado T (T1), el CPU coloca una dirección en los 20 bits del bus multiplexado de direcciones/datos/status. Durante T2, las cuatro líneas más significativas del bus se cambian de direcciones (A19-A16) a señales de estado (S6, S5, S4, S3). La información de estado es principalmente para monitoreo de diagnóstico.

MINIMUM MODE

 

Definición del ciclo de bus del 8086

- El CPU continúa proporcionando la información de estado en las cuatro líneas más significativas del bus durante T3 y continuará con los datos de escritura o muestreando los datos de lectura en las 16 líneas menos significativas del bus. Si la memoria seleccionada o el dispositivo de E/S no es capaz de transferir los datos a la máxima velocidad de transferencia del CPU, el dispositivo debe señalar al CPU indicando que no está listo y forzar al CPU a insertar tiempos de espera TW después de T3. La indicación de "no listo" debe presentarse al CPU al inicio de T3.
 - La actividad del bus durante TW es la misma que la de T3. Cuando el dispositivo seleccionado ha tenido suficiente tiempo para completar la transferencia, este coloca la señal "READY" (listo) y permite al CPU continuar. El CPU retendrá el dato en el bus durante el último estado de espera o durante T3 si no existió solicitud de estados de espera. El ciclo de bus termina en T4, las líneas de comando se deshabilitan y los dispositivos externos seleccionados son deshabilitados del bus.
-

Definición del ciclo de bus del 8086

- El ciclo de bus aparece para los dispositivos en el sistema como un evento asíncrono que consiste de una dirección que selecciona al dispositivo seguido de un habilitador de lectura o datos y una habilitación de escritura. El dispositivo seleccionado acepta los datos del bus durante un ciclo de escritura y coloca el dato solicitado en el bus durante un ciclo de lectura. A la terminación del comando, el dispositivo retiene el dato de escritura o deshabilita sus manejadores de salida del bus. El único control que el dispositivo tiene en el bus es la inserción de ciclos de espera.
- El 8086 solo ejecuta un ciclo de bus cuando las instrucciones u operandos deben ser transferidos hacia o desde la memoria o dispositivos de E/S. Cuando no se ejecuta un ciclo de bus, la interfaz de bus ejecuta ciclos ociosos (TI, idle cycle). Durante los estados ociosos, el CPU continúa con la información de status del ciclo previo en las líneas de dirección más significativas. Si el ciclo previo fue de escritura, el CPU continúa manejando los datos de escritura en el bus multiplexado hasta que inicie el siguiente ciclo de bus, Si el CPU ejecutas ciclos TI seguidos de un ciclo de lectura, el CPU no manejará las 16 líneas menos significativas del bus hasta que se requiera el siguiente ciclo de bus.

Microprocesadores 1121060

Tema 6. Temporización del Bus.

Retención del bus de Direcciones

- 1.1 Demultiplexación de los buses
 - 1.2 El sistema de retención
 - 1.3 Temporización del Bus. Ciclo de Lectura y Ciclo de Escritura.
 - 1.4 Generador de reloj 8284.
 - 1.5 El controlador de bus 8288
-


Conceptos del Bus de Direcciones

Retención del Bus de Direcciones

- Debido a que la mayoría de memorias y periféricos requieren una **dirección estable** durante **todo el ciclo de bus**, la dirección del bus multiplexado de direcciones/datos durante T1 debe ser retenida y esta dirección retenida se utilizará para seleccionar la localidad de memoria o periférico deseada a través de una decodificación.
-

Conceptos del Bus de Direcciones

Para demultiplexar el bus el 8086 proporciona la señal ALE (address latch enable) para capturar la dirección en el 8282 o en 74LS373 (8-bit biestable latch). Estos latches tienen salidas con buffers de tercer estado que proporcionan una capacidad de 32 mA y pueden conmutar una carga capacitiva de 300 pF en 22 ns. Estos circuitos propagan la dirección a través de las salidas mientras ALE está en nivel alto y retienen la dirección en la bajada de ALE. Las salidas se habilitan a través de entrada OE'.

 


Conceptos del sistema de bus de Datos

- ❑ Para el sistema de bus de datos, se pueden considerar dos alternativas: el **bus multiplexado de direcciones/datos** y el **bus de datos con buffers** utilizando transceivers (buffers bidireccionales).
 - ❑ Si una memoria o un dispositivo de E/S se conecta directamente al bus multiplexado, el diseñador debe garantizar que los dispositivos no corrompan la dirección en el bus durante T1. Para evitar esto, los manejadores de salida de los dispositivos no deben ser habilitados por el selector del circuito (chip select), deben tener un habilitador de salida controlado por la señal de lectura (read) del sistema. La temporización del 8086 garantiza que la señal "read" (activada en T2) no será válida hasta después de que la dirección es retenida por ALE.
-

Conceptos del sistema de bus de Datos

- bus de datos con buffers

 


Conceptos del sistema de bus de Datos

- Se tienen algunas técnicas disponibles para interfazar al bus multiplexado dispositivos que no tienen la terminal de habilitación de salida "output enable". Una opción es conectar el selector del circuito (chip select) con compuertas AND a la señal de RD' y WR' del CPU.
 - Una limitación al utilizar el bus multiplexado, es que el 8086 maneja una capacidad de 2.0 mA y una carga capacitiva de 100 pF para garantizar las características especificadas. Asumiendo una carga capacitiva de 20 pF por dispositivo de E/S, 12 pF por latch de direcciones y de 5 a 12 pF por dispositivo de memoria, un sistema constituido por tres periféricos y dos o cuatro dispositivos de memoria está cerca de llegar al límite de carga.
-

Generador de Reloj 8284

 
- El generador 8284A produce las siguientes funciones o señales básicas: generación de reloj, sincronización de reinicialización, sincronización de la señal lista (ready) y señal periférica de reloj de nivel TTL.



Generador de Reloj 8284


Terminales

- ❑ **X1 y X2** son las entradas del cristal, el cual no tiene polaridad. La frecuencia se divide entre 3, con la característica que es de 33% en alto y 66% en bajo, la cual se obtiene en la salida **CLK**.
- ❑ La señal **CLK** de salida es la que se proporciona al procesador 8086 y otros componentes del sistema . Es un tercio de la frecuencia del cristal o de **EFI** y tiene un ciclo de trabajo del 33%.
- ❑ **PCLK** (reloj periférico) Señal que es un sexto de la frecuencia del cristal o de entrada **EFI** y tiene un ciclo de trabajo del 50%.
- ❑ **EFI** (external frequency in) es la entrada de reloj si se usa oscilador u otra señal de frecuencia externa.
- ❑ La terminal **F/C** determina cuál es la señal de origen, si ésta está en 1, el origen es la señal **EFI**, si no, será la obtenida en **X1** y **X2** (cristal).
- ❑ **OSC** es una señal de salida donde se obtiene la frecuencia del cristal en una sola terminal.
- ❑ **RES** es una línea de entrada para el disparo de la señal de **RESET**. Aquí se conecta un arreglo de capacitor-resistencia con un botón de disparo normalmente abierto (push button).

 


Generador de Reloj 8284

- ❑ **RESET** es la señal de inicialización que se envía al microprocesador.
- ❑ **READY** se conecta directamente a la señal READY del 8086.
- ❑ **AEN1** y **AEN2** se utilizan para solicitar tiempos de espera junto con las entradas RDY1 y RDY2. Los estados de espera se generan en la terminal READY.
- ❑ **ASYNC** se emplea para seleccionar una o dos etapas de de sincronización para las terminales RDY 1 y RDY2.
- ❑ **CSYNC** Sincronización de reloj, se emplea siempre que la entrada EFI proporcione la temporización en sistemas multiprocesadores. En el modo mínimo se conecta a GND.

 


Generador de Reloj 8284

□ Generador de reloj

 


$$R_1 = R_2 = 510\Omega.$$

 

Generador de Reloj 8284

- Los tiempos de espera son tiempos adicionales a $T3$ en los cuales el 8086 retiene los datos, direcciones y señales de control en una condición estática. Los estados de espera se solicitan habilitando la entrada READY del 8086 en 0 antes de la bajada del reloj en $T3$. READY debe estar retenido en "0" hasta al menos 30 ns después de que el reloj regrese a 1.
- Para evitar un estado de espera adicional READY debe regresar a "1" 119 ns antes de la subida del reloj en T_w .

 

Sistema insertando un tiempo de espera

Circuito para un tiempo de espera

La mayoría de las memorias y dispositivos de E/S los cuales no pueden operar a la máxima frecuencia del CPU típicamente no requieren más de un estado de espera.

La línea de Listo del sistema es manejada a "0" siempre que un dispositivo requiera de un estado de espera. El flip flop es puesto a cero a través de ALE, colocando RDY de 8284 en "1", Si ningún estado de espera es requerido, el flip flop no cambia. Si el sistema requiere de tiempos de espera, (algún CS' de una memoria o dispositivo lento se activa), el flip flop cambia en la transición de cero a uno de T2 para forzar un estado de espera. En la siguiente transición de reloj de cero a uno cambia de nuevo el flip flop para indicar que se encuentra listo y permite completar el ciclo de bus. Cambios posteriores en el flip flop, no afectarán el ciclo de bus.

 



Figura. Generador de un Estado de Espera

Controlador de bus 8288

- Un sistema 8086 que funcione en modo máximo debe tener un controlador de bus 8288 para generar las señales de modo mínimo que se eliminan durante el funcionamiento en modo máximo

8288A Bus Controller for SAB 8086 Family Processors

 
- Fully compatible with SAB 8288
- 40% Less Power Supply Current than Standard SAB 8288
- Bipolar Drive Capability
- Provides Advanced Commands
- Provides Wide Flexibility in System Configurations
- 3-State Command Output Drivers
- Configurable for Use with an I/O Bus
- Facilitates Interface to One or Two Multi-Master Buses



Controlador de bus 8288

- ❑ **S2', S1' y S0'**: Entradas de estado que se decodifican para generar las señales de sincronización para el sistema.
- ❑ **CLK**: Entrada que produce la temporización interna se conecta a la salida CLK del 8284A.
- ❑ **ALE**:Habilitación de dirección para demultiplexar el bus de direcciones.
- ❑ **DEN**: Habilitación de los buffers bidireccionales. La polaridad es inversa a la del procesador.
- ❑ **DT/R'**: Transmitir/recibir datos controla el sentido de los buffers bidireccionales.
- ❑ **AEN'**: Habilitación de dirección, entrada al 8288 que habilita las señales de control de la memoria.

Block Diagram

 


S2	S1	S0	Processor State	SAB 8288A Command
0	0	0	Interrupt Acknowledge	INTA
0	0	1	Read I/O Port	IORC
0	1	0	Write I/O Port	IOWC, AIOWC
0	1	1	Halt	None
1	0	0	Code Access	MRDC
1	0	1	Read Memory	MRDC
1	1	0	Write Memory	MWTC, AMWC
1	1	1	Passive	None

Controlador de bus 8288

- ❑ **CEN**: Habilitar control. Estrada que habilita las señales de comando de salida del 8288.
- ❑ **IOB**: Modo de Bus de E/S: Selecciona el funcionamiento en modo bus de E/S o en el modo bus del Sistema.
- ❑ **AIOWC'**: Comando Avanzado de escritura de E/S
- ❑ **IOWC'**: Comando de escritura de E/S
- ❑ **IORC'**: Comando de lectura de E/S
- ❑ **AMWC'**: Comando Avanzado de escritura de Memoria
- ❑ **MWTC'**: Comando de escritura de Memoria
- ❑ **MRDC'**: Comando del lectura de Memoria
- ❑ **INTA'**: Reconocimiento de Interrupción
- ❑ **MCE/PDEN'**: Cascada principal/datos periféricos

S2	S1	S0	Processor State	SAB 8288A Command
0	0	0	Interrupt Acknowledge	INTA
0	0	1	Read I/O Port	IORC
0	1	0	Write I/O Port	IOWC, AIOWC
0	1	1	Halt	None
1	0	0	Code Access	MRDC
1	0	1	Read Memory	MRDC
1	1	0	Write Memory	MWTC, AMWC
1	1	1	Passive	None

Block Diagram

 

Controlador de bus 8288

- Modo bus de E/S: Cuando CEN (command enable) e IOB se activan (en 1 lógico), el 8288 opera en modo bus de E/S. La salida MCE/PDEN' actúa como una señal de habilitación de periférico. Su función es idéntica a DEN, excepto que ésta únicamente se activa durante instrucciones de E/S. Esto le permite al 8288 controlar dos conjuntos de buses: bus normal del sistema (posiblemente compartido con otros procesadores) y bus de entrada/salida especial para periféricos.

Functional Description

The command logic decodes the three SAB 80186, SAB 80188, SAB 8086 or SAB 8088 CPU status lines (S₂, S₁, S₀) to determine what command is to be issued. This chart shows the meaning of each status "word".

S ₂	S ₁	S ₀	Processor State	SAB 8288A Command
0	0	0	Interrupt Acknowledge	INTA
0	0	1	Read I/O Port	IORC
0	1	0	Write I/O Port	IOWC, AIOWC
0	1	1	Halt	None
1	0	0	Code Access	MRDC
1	0	1	Read Memory	MRDC
1	1	0	Write Memory	MWTC, AMWC
1	1	1	Passive	None

The command is issued in one of two ways dependent on the mode of the SAB 8288A Bus Controller.

I/O Bus Mode – The SAB 8288A is in the I/O Bus mode if the IOB pin is strapped HIGH. In the I/O Bus mode all I/O command lines (IORC, IOWC, AIOWC, INTA) are always enabled (i.e., not dependent on AEN). When an I/O command is initiated by the processor, the SAB 8288A immediately activates the command lines using PDEN and DT/R to control the I/O bus transceiver. The I/O command lines should not be used to control the system bus in this configuration because no arbitration is present. This mode allows one SAB 8288A Bus Controller to handle two external busses. No waiting is involved


when the CPU wants to gain access to the I/O bus. Normal memory access requires a "Bus Ready" signal (AEN LOW) before it will proceed. It is advantageous to use the IOB mode if I/O or peripherals dedicated to one processor exist in a multi-processor system.

System Bus Mode – The SAB 8288A is in the System Bus mode if the IOB pin is strapped LOW. In this mode no command is issued until 115 ns after the AEN Line is activated (LOW). This mode assumes bus arbitration logic will inform the bus controller (on the AEN line) when the bus is free for use. Both memory and I/O commands wait for bus arbitration. This mode is used when only one bus exists. Here, both I/O and memory are shared by more than one processor.

8288

- Modo Bus del Sistema Las señales de control están activas sólo si las entradas AEN' e IOB son activo bajo. Esta forma permite que varios 8288 (y 8086) se puedan interfazar al mismo bus. Un árbitro de bus seleccionará al procesador activo habilitando únicamente un 8288 (mediante la entrada AEN'). En este modo MCE/PDEN' funciona como MCE (master cascade enable)

Waveforms

 

Controlador de bus 8288

CEN	IOB	AEN'	Descripción
1	1	X	Modo bus entrada/salida; todas las líneas de control son habilitadas; MC'/PDEN=PDEN.
1	0	1	Modo bus del sistema; todas las señales de control son deshabilitadas, el bus está ocupado, esto es controlado por otro maestro.
1	0	0	Modo bus del sistema; todas las señales de control son activadas; el bus es libre para usarse; MCE'/PDEN=MCE.
0	X	X	Todas las salidas de comando y las salidas de DEN y PDEN' son deshabilitadas.

Cuestionario

- ¿Cuáles son los distintos ciclos de bus que tenemos?
 - Para cada periodo T de un ciclo de bus de lectura de memoria indique las señales que se activan en cada tiempo.
 - Para cada periodo T de un ciclo de bus de escritura de puerto indique las señales que se activan.
 - ¿Cuáles son las funciones que realiza el circuito 8284A?
-